

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BB} = V_{EE} + V_{BE}$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$-V_{BB} = V_{EE} + V_{BE}$$

$$= I_{EE} R_E + V_{BE}$$

$$= 10m \times 100 + 0.7$$

$$= 1.7V$$

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$1.7 = 10 \times \frac{100}{R_1 + 100}$$

$$R_1 + 100 = \frac{1000}{1.7}$$

$$R_1 = 488.24 \Omega$$

Task 11 → Stuff Voltage divider

$$V_{CC} = 10V, V_{CE} \text{ at midpoint}$$

$$I_C = 10mA$$


$$\beta_{DC} = 100 - 300$$

$$V_E = 0.1 V_{CC} = 0.1 \times 10 = 1V$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E}$$

$$I_E \approx I_C \approx 10mA$$
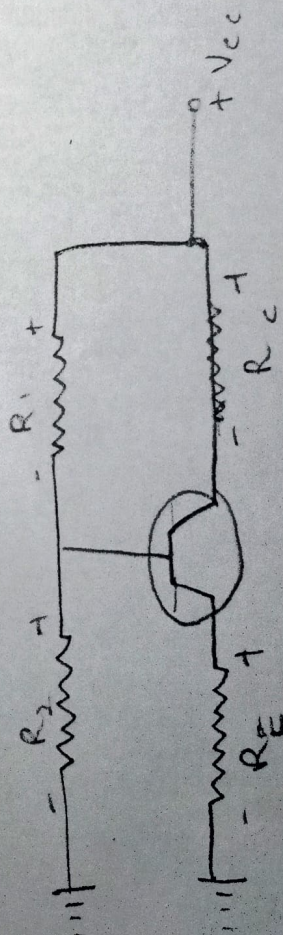
$$R_E \Rightarrow \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100 \Omega$$



$$R_C = \frac{0.4 V_{CC}}{I_C} = \frac{0.4 \times 10}{10 \times 10^{-3}} = 400 \Omega$$

$$A^2 = A A$$

$$A^2 \cdot A^{-1} = A A^{-1}$$

$$A = A^2 A^{-1}$$

Stiff Voltage divider

$$R_2 \leq 0.01 \beta_{DC} R_E$$

β_{DC} : minimum of range ≥ 100

$$R_2 \leq 0.01 \times 100 \times 100$$

$$R_2 \leq 100 \Omega$$

$$R_2 \leq 0.1 \times 100 \times 100$$

$$R_2 \leq 1 k\Omega$$

$$V_{BE} \approx 0.7 V$$

$$V_{BB} = V_{EE} + V_{BE}$$

$$= 1 + 0.7 = 1.7 V$$

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} \times R_2}{R_1 + R_2}$$

$$1.7 = \frac{10 \times 1000}{R_1 + 1000}$$

$$R_1 = 4832.35 \Omega$$

